

$$2) V_{avg} = \frac{2V\sqrt{2}}{\pi}$$

$$160 = \frac{2V\sqrt{2}}{\pi}$$

$$V_{RMS} = 177.72V$$

$$3) \frac{240}{177.71} = 1.35047$$

$$5) I_{avg} = 0$$

$$I_{RMS} = 3$$

$$6) 177.75 \cdot 3 = 533.25 VA$$

on peak RMS

$$7) V_{avg} = \frac{V\sqrt{2}}{\pi} (1 + \cos \phi)$$

$$201.75 = \frac{V\sqrt{2}}{\pi} (1 + \cos(30^\circ))$$


$$V = 240.17$$

$$8) \frac{240}{240.17} = 0.9999$$

$$9) I_{RMS} = \sqrt{60 \int_{1/30}^{1/30} i^2 dt + \int_{1/20}^{1/20} i^2 dt}$$

$$I_{RMS} = 6.39 A$$

### Problem 3:

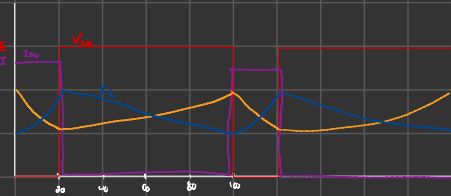

$$2) V_s = V_c \quad V_s = \frac{-\alpha V_c}{(1-\alpha)} \Rightarrow -V_c = \frac{-\alpha E}{(1-\alpha)} \quad \frac{V_c}{E} = \frac{\alpha}{(1-\alpha)}$$

$$I = \frac{\alpha E}{R(1-\alpha)}$$

$$\Delta I_s = \frac{E \cdot \alpha}{L f}$$

$$3) I = \frac{\alpha E}{R(1-\alpha)} = \frac{0.2 \cdot 24}{2(1-0.2)} = 3A$$

$$\Delta I_s = \frac{E \cdot \alpha}{L f} = 1.6A$$

$$V_c = \frac{\alpha E}{(1-\alpha)} = 6V$$

$$4) P_{DOP, cond} = 0.10 \cdot 3^2 \cdot 0.2 = 0.198$$

$$W_{com} = \frac{1}{2} (2 \times 3) (500 \cdot 10^{-1}) = f \cdot W_{com}$$

$$P_{com} = 1.8 W$$

$$P_o = 0.73 (1-0.2) = 1.68$$

$$c) 85-15 = R_{th} \cdot 1.91\% \\ R_{th} = 35.03$$