

Question 1:

1)



2) $140 = \frac{2V\sqrt{2}}{\pi}$

$V = 177.71 \text{ V}$

3) $V_1/\sqrt{2} = 240/177.71$

$\alpha = 1.3505$

5) $V_{\text{eff}} = 3 \text{ A}$

6) $S = 3 \cdot 177.71 = 533.13 \text{ W}$

7) $201.75 = \frac{V_1 \sqrt{2}}{\pi} (1 + \cos(\alpha))$

$V = 240.17$


8) $240/240.17$

$\alpha = 0.999292168$


10)

11)

Pont à diodes

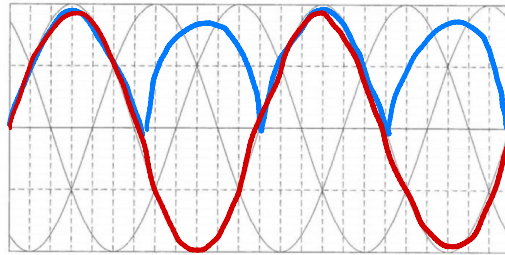



Pont à thyristors

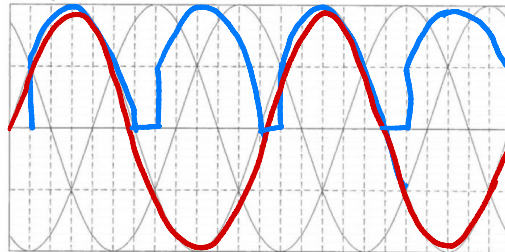

9)

Question 2:

1)

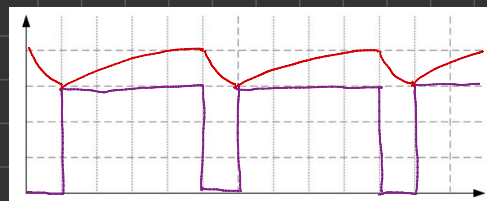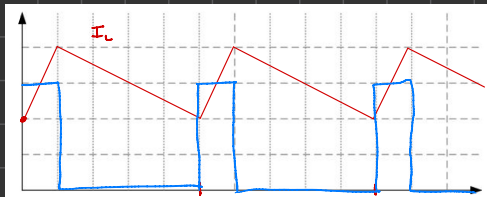

2) $V_s = \frac{\alpha V_c}{(1-\alpha)}$

$V_s = V_c$ $V_c = E$

$\frac{V_c}{E} = \frac{\alpha}{(1-\alpha)}$

$I_s = \frac{\alpha V_c}{R \cdot (1-\alpha)}$

$I = \frac{\alpha E}{R \cdot (1-\alpha)}$

3) $V_s = \frac{0.2 \cdot 24}{(1-0.2)}$

$\Delta I_L = \frac{24 \cdot 0.2}{30 \cdot 10^{-6} \cdot 100 \cdot 10^3}$

$< V_c = 6 \text{ V}$

$\Delta I_L = 1.6 \text{ A} \rightarrow V_{\text{cette}} - \text{cette}$

4) $P_{\text{sw cond}} = R_{\text{on}} \cdot I_{\text{eff}}^2$

$110 \cdot 10^3 \cdot 3^2$

$= 0.99$

$W_{\text{cond}} = \frac{1}{2} \cdot V \cdot I \cdot (2\pi \cdot 10^6)$

$= \frac{1}{2} \cdot 24 \cdot 3(500 \cdot 10^{-9})$

$= 18 \text{ W}$

$P_{\text{cond}} = f \cdot W_{\text{cond}}$

$= 1.8 \text{ W}$

b) $P_{\text{cond}} = V_f \cdot I_{\text{eff}}$

$I_{\text{eff}} = 3.08 \text{ A}$ car 20% de temps de conduction

$= 24$

$P_{\text{cond}} = 0.7 \cdot 24$

$= 1.68 \text{ W}$

c) $T_1 \cdot T_2 = R_{th} \cdot P_{th}$

$85 - 15 = R_{th} \cdot (0.99 + 1.8)$

$25.08^\circ\text{C/W} = R_{th}$