
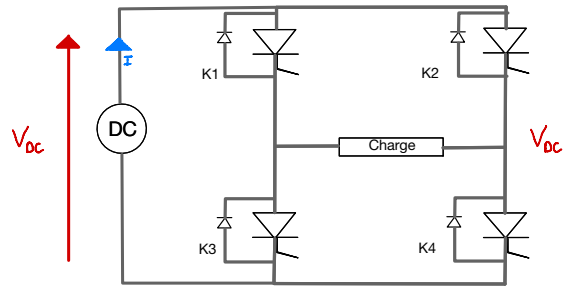



Repos K1 K4

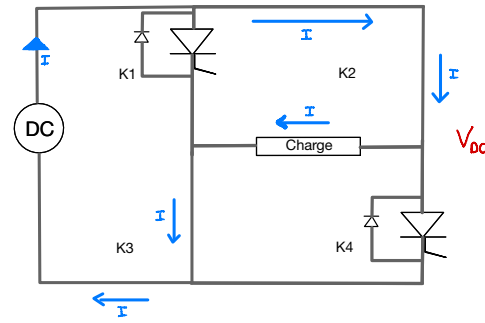


K2 et K3




Repos K2 K3

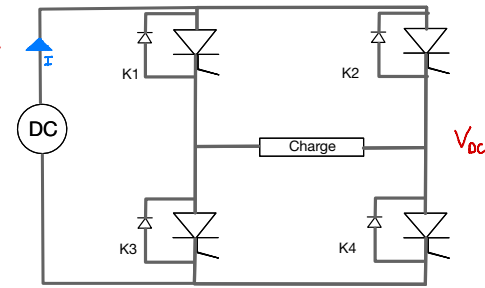

K1 et K4

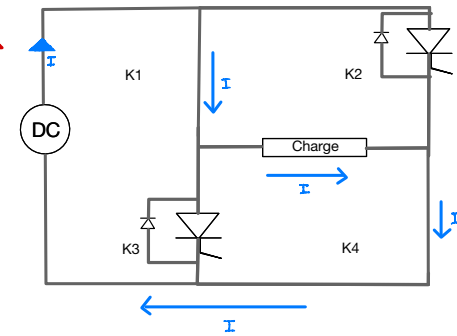

Interrupteur fermer

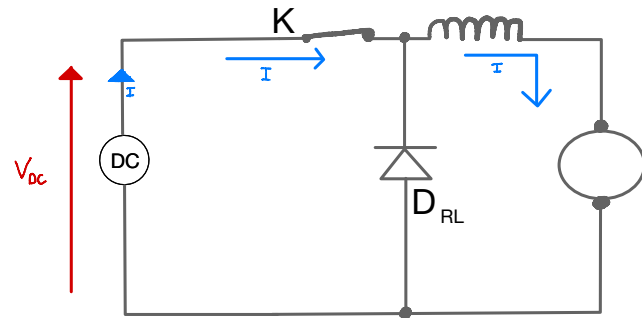

Interrupteur ouvert

