

Rendement

$$\eta = \frac{W_{utile}}{W_{utile} + W_{perdu}}$$

$$W = \text{Puissance}$$

Caractéristiques

$$V_{moy} = \langle V \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T v(t) dt$$

$$T = \text{taux d'ondulation}$$

$$V_{eff} = V_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T v^2(t) dt}$$

$$S_n = \frac{V_{max}}{\sqrt{3}} \quad \text{triangle} = \frac{V_{max}}{\sqrt{3}}$$

$$Cotter = V_{max}$$

$$V = V_{max} \cdot \sin(\omega t - \phi)$$

Circuits

| | |
|----------------------|---|
| $V = V_{ans}$ entrée | $T = \text{taux d'ondulation} = \frac{\Delta v_s}{V_{moy}}$ |
| | ou $= \frac{\Delta i_s}{I_{moy}}$ |

P1 : mono simple

$$V_{moy} = \frac{V \cdot \sqrt{2}}{\pi}$$

P2 : Pont double monophasé

$$V_{moy} = \frac{2V \cdot \sqrt{2}}{\pi}$$

$$T = \frac{\pi \cdot \sqrt{2}}{2 \cdot \sqrt{3}}$$

P3 : Pont simple triphasé

$$V_{moy} = \frac{3V \cdot \sqrt{2}}{2\pi}$$

$$T = \frac{\pi \cdot \sqrt{2}}{3\sqrt{3}}$$

PD3 : Pont double triphasé

$$V_{moy} = \frac{3V \sqrt{2}}{\pi}$$

$$T = \frac{\pi (1 - \sqrt{3}/3)}{3}$$

Rappel

$$w(t) = R \cdot i(t)$$

$$U(t) = L \cdot \frac{di(t)}{dt}$$

$$i(t) = C \cdot \frac{dv(t)}{dt}$$

$$W = VI = \frac{V^2}{R} = RI^2$$

$$C = 1/JWC$$

$$L = JWL$$

Pont mixte

Le Thyristor + Diodes

Roue libre

Diode contre charge

Lissage

$$\Delta v_s = v_m - v_m$$

- induction en série avec la charge
- $\Delta I \approx \frac{\Delta v_s}{\sqrt{R^2 + (jLw)^2}}$
- $V_{s(l)} = \frac{V_m}{1 + \Delta I R}$
- Condensateur parallèle
- $\Delta v_s \approx \frac{V \cdot \sqrt{2}}{2PRC}$
- $f = \frac{1}{T} \rightarrow \text{fréquence réseau}$
- Cellule LC
- $\Delta v_s \approx \frac{V \cdot \sqrt{2}}{|1 - 4LC \cdot w^2|}$

Circuits commandés

| | |
|----------------------|---|
| $V = V_{ans}$ entrée | $T = \text{taux d'ondulation} = \frac{\Delta v_s}{V_{moy}}$ |
| on bleu thyristors | ou $= \frac{\Delta i_s}{I_{moy}}$ |

P1 : mono simple commandé

$$V_{moy} = \frac{V \cdot \sqrt{2}}{2\pi} (1 + \cos(\theta_0))$$

P2 : Pont double monophasé

$$V_{moy} = \frac{2V \cdot \sqrt{2}}{\pi} \cos(\theta_0)$$

P3 : Pont simple triphasé commandé

$$V_{moy} = \frac{3V \cdot \sqrt{2}}{2\pi} \cos(\theta_0)$$

PD3 : Pont double triphasé

$$V_{moy} = \frac{3V \sqrt{2}}{\pi} \cos(\theta_0)$$

$$V_{moy} = \frac{V \cdot \sqrt{2}}{\pi} (1 + \cos(\theta_0))$$

taux d'ondulation

Rendu P. 87

fem =


faire dessin graphique

Moteur

DC-DC

$$\alpha = \frac{t_h}{T} = \frac{T_{on}}{T} = \frac{\alpha \cdot T}{T}$$

Buck

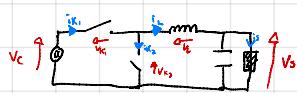

$$V_S \approx V_{avg} = \alpha V_C$$

$$I_S = \frac{\alpha V_C}{R}$$

$$\Delta I_L = \frac{V_C \cdot T \cdot \alpha(1-\alpha)}{L} = \frac{V_C \cdot \alpha(1-\alpha)}{L \cdot f}$$

$$\Delta V_{Cmax} \approx \frac{V_C T^2}{8 \pi L C} = \frac{V_C}{8 \pi L C f^2}$$

Boost




$$V_S = \frac{V_C}{(1-\alpha)}$$

$$\Delta I_L = \frac{V_C T \alpha}{L} = \frac{V_C \alpha}{L \cdot f}$$

$$I_S = \frac{V_C}{R \cdot (1-\alpha)}$$

$$\Delta V_S = \frac{\alpha \cdot I_S}{C \cdot f} = \frac{\alpha \cdot V_C}{R \cdot C \cdot f}$$

Buck-Boost

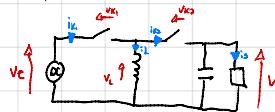

$$V_S = -\frac{\alpha \cdot V_C}{(1-\alpha)}$$

$$\Delta I_L = \frac{V_C T \alpha}{L} = \frac{V_C \alpha}{L \cdot f}$$

$$I_S = \frac{\alpha \cdot V_C}{R(1-\alpha)}$$

$$\Delta V_S = \frac{\alpha \cdot I_S}{C \cdot f} = \frac{\alpha \cdot V_C}{R \cdot C \cdot f}$$

Conduction discontinue

$$V_S = \frac{V_C}{1 + \frac{\alpha L I_S}{R^2 T V_C}}$$

$$I_{vm} = \frac{T \cdot V_C}{8L}$$

Flyback



$$V_S = \frac{m \cdot \alpha \cdot V_C}{(1-\alpha)}$$

$$T_C = \frac{m \cdot \alpha \cdot V_C}{R(1-\alpha)}$$

$$m = \frac{N_1}{N_2}$$

DC-AC

Récapituler note de lectures

Thermique

Conduction = passage de courant = perte tension

Communication = Chaque blocage ou commutation perd de l'énergie

Diodes

$$P_d \text{ cond} = V_S \cdot i_d \text{ moyen} + r_d \cdot I_d^2 \text{ eff}$$

$$P_d \text{ cond} \approx V_f \cdot I_d \text{ moyen}$$

Mos

$$P_{MOS} \text{ cond} = R_{DS(on)} \cdot I_{doff}$$

$$P_{IGBT} \text{ cond} = V_{CE(on)} \cdot I_c \text{ moyen}$$

$$W_{com} = \frac{1}{2} V_I (t_{on} + t_{off})$$

$$* P_{com} = f \cdot W_{com}$$

Temperature

Resistance thermique

$$T_1 - T_2 = R_m \cdot P_m \quad P_m = P_{cond} + P_{com}$$

$$R_m = \frac{\lambda e}{S}$$

Capacité thermique

$$P_{th} = \frac{dQ}{dt} = C_V \cdot \frac{dT}{dt}$$